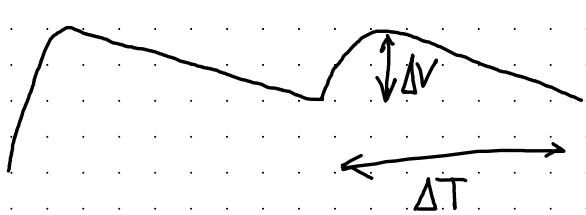


Calculations

Rectifier ripple



$$I = C \frac{dV}{dt}$$

$$\rightarrow \Delta V = \frac{I \Delta t}{C}$$

$$\Delta t = \frac{1}{2.50 \text{ Hz}} = 10 \text{ ms}$$

$$I_{\text{max}} = \frac{P_{\text{max}}}{V_{\text{max}}} = \frac{160}{28 \cdot \sqrt{2}} = 4 \text{ A}$$

$$C = 2.4700 \mu\text{F}$$


$$\Delta V = \frac{I \Delta t}{C} = 4.25 \text{ V}$$

Toroid specs

2x 160 VA 28


$$I_{\text{max,rms}} = \frac{P_{\text{max}}}{V_{\text{s,rms}}}$$

V_{DC} rectifier voltage

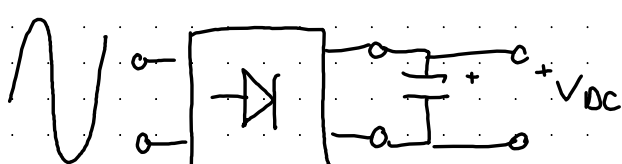

$$V_{\text{DC}} =$$

Regulator voltage trim

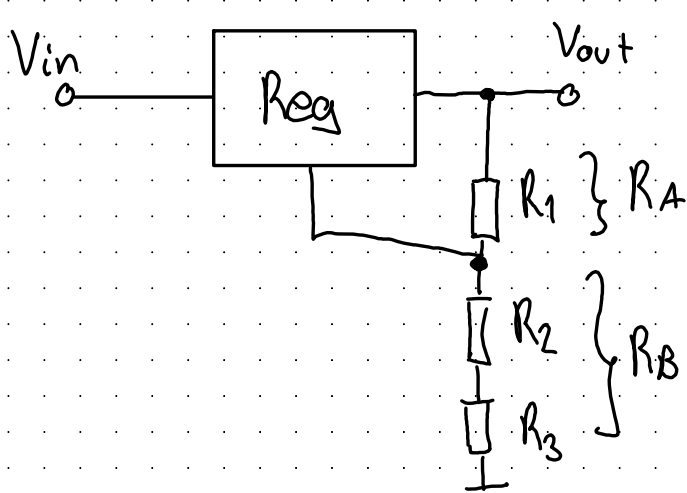

$$V_{\text{out}} = V_{\text{REF}} \left(1 + \frac{R_B}{R_A} \right) + I_{\text{ADJ}} \cdot R_B$$

$$V_{\text{out,min}} = V_{\text{REF,min}} \left(1 + \frac{R_{B,\text{min}}}{R_{A,\text{max}}} \right) + I_{\text{ADJ}} \cdot R_{B,\text{min}}$$

$$V_{\text{out,max}} = V_{\text{REF,max}} \left(1 + \frac{R_{B,\text{max}}}{R_{A,\text{min}}} \right) + I_{\text{ADJ}} \cdot R_{B,\text{max}}$$

Comparator - current limit

$$V_+ = V_-$$

$$V_+ = \underbrace{\frac{R_{20}}{R_{16} + R_{20}} V_{\text{REG}}}_{V_{\text{REF}}}$$

$$V_- = (V_{\text{REG}} - I R_{11}) \cdot \frac{R_{19} + R_{13}}{R_{14} + R_{19} + R_{13}} + V_{\text{offset}}$$

$$(V_{\text{REG}} - I R_{11}) \cdot \frac{R_{19} + R_{13}}{R_{14} + R_{19} + R_{13}} + V_{\text{offset}} = V_{\text{REF}}$$


$$V_{\text{REG}} - I R_{11} = (V_{\text{REF}} - V_{\text{offset}}) \frac{R_{14} + R_{19} + R_{13}}{R_{19} + R_{13}}$$

$$I = \frac{1}{R_{11}} \left(V_{\text{REG}} - (V_{\text{REF}} - V_{\text{offset}}) \frac{R_{14} + R_{19} + R_{13}}{R_{19} + R_{13}} \right) \quad \text{range}$$

$$I_{\text{max}} = \frac{1}{R_{11}} \left(V_{\text{REG}} - (V_{\text{REF}} - V_{\text{OFF}}) \cdot \frac{R_{14} + R_{19} + R_{13}}{R_{19} + R_{13}} \right)$$

$$I_{\text{min}} = \frac{1}{R_{11}} \left(V_{\text{REG}} - (V_{\text{REF}} + V_{\text{OFF}}) \cdot \frac{R_{14} + R_{19}}{R_{19}} \right)$$

LED current

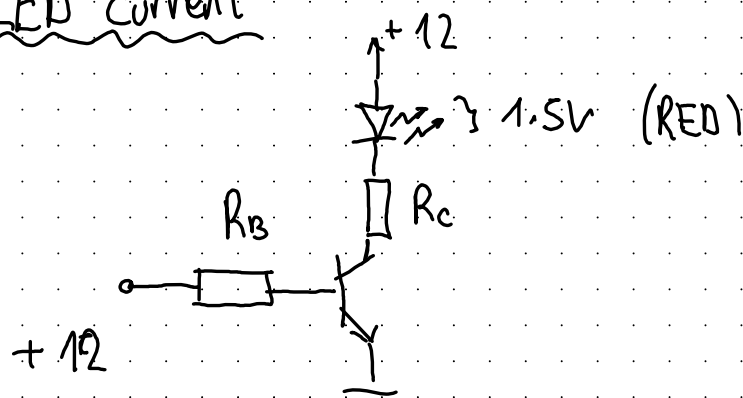

$$I_B = \frac{12 - 0.7}{R_B}$$

$$I_{\text{LED}} = \frac{V_{\text{CC}} - V_{\text{LED}} - V_{\text{CE,sat}}}{R_C} = \frac{10 \text{ V}}{4.7 \text{ k}} \approx 2 \text{ mA}$$

Disipation

$$\text{Rectifier diodes} = I_{\text{rms,max}} \cdot V_D$$